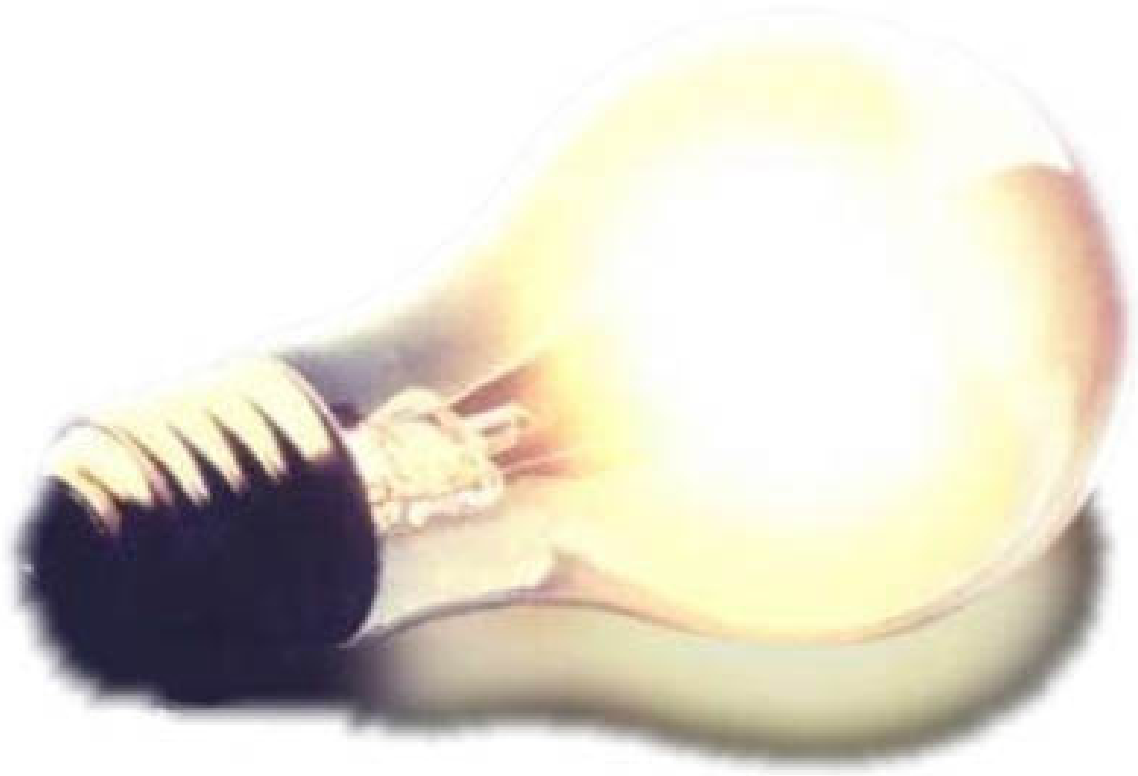


Physik



In der Reihenschaltung addieren sich die einzelnen Spannungen zur Gesamtspannung.

In der Reihenschaltung addieren sich die einzelnen Spannungen zur Gesamtspannung.

Parallelschaltung:
Der Strom fließt immer nur durch einen Widerstand.
Die Elektronen treffen sich an der Stromquelle.
Dort summiert sich die Stromstärke.

Name:

Fach:

Klasse: