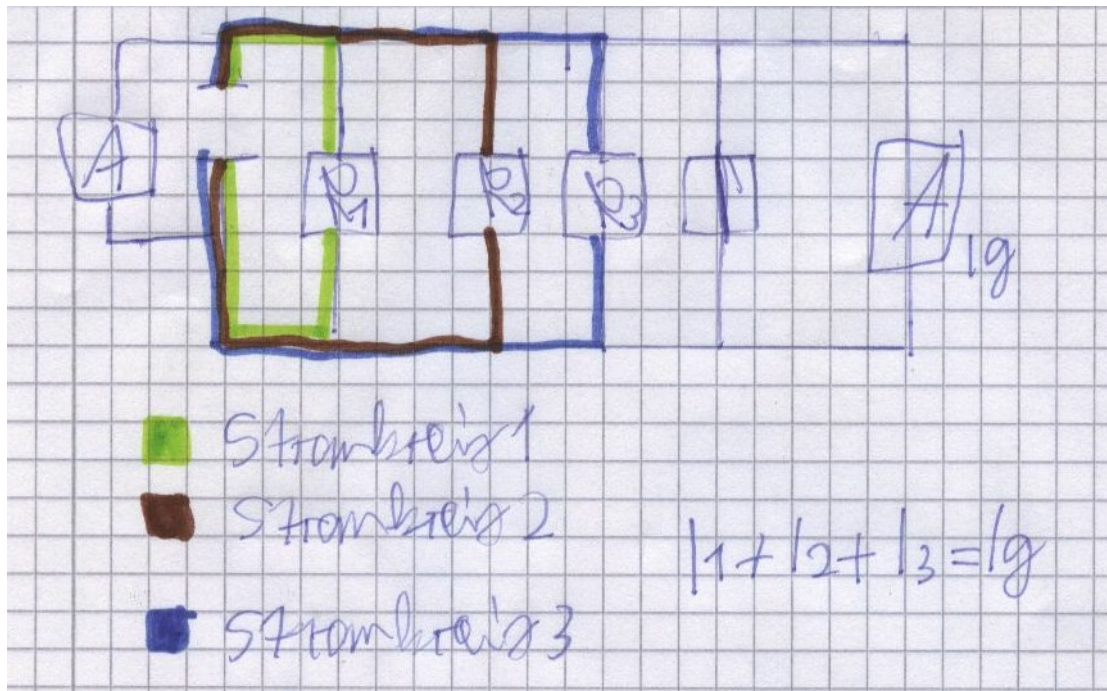


# Parallelschaltung

29.09.04



## Parallelschaltung:

Der Strom fließt immer nur durch einen Widerstand.  
Die Elektronen treffen sich an der Stromquelle.  
Dort summiert sich die Stromstärke.